



## Cátedra de Arquitectura de Computadoras

### Trabajo Práctico N° II UART

Carrizo, Aixa Mariel  
Piñero, Tomás Santiago  
19 de Noviembre de 2020

# Índice

Índice	1
1. Enunciado	2
2. Desarrollo	2
2.1. ALU . . . . .	3
2.1.1. Diseño . . . . .	3
2.2. UART . . . . .	4
2.2.1. Diseño . . . . .	4
2.2.1.1. <i>Baud rate generator</i> . . . . .	4
2.2.1.2. Receptor (RX) . . . . .	7
2.2.1.3. Transmisor (TX) . . . . .	11
2.2.1.4. <i>top_uart</i> . . . . .	16
2.2.2. <i>Testbench</i> . . . . .	17
2.3. Interfaz . . . . .	19
2.3.1. Diseño . . . . .	19
2.3.2. <i>Testbench</i> . . . . .	21
2.4. <i>top_all</i> . . . . .	23
3. Cálculo de frecuencia máxima	28
4. Conclusiones	28
Referencias	28

## 1. Enunciado

El objetivo de este trabajo es implementar en FPGA, en Verilog, un módulo UART que se comunique con el módulo ALU realizado en el trabajo práctico anterior. Los requerimientos del trabajo son los siguientes:

- El *baudrate* al que trabaja el módulo UART debe ser parametrizable;
- Debe existir una interfaz que comunique el módulo UART con el módulo ALU;
- El módulo UART y la interfaz deben ser diseñados como una máquina de estados (FSM);
- Validar el desarrollo por medio de *Test Bench*.

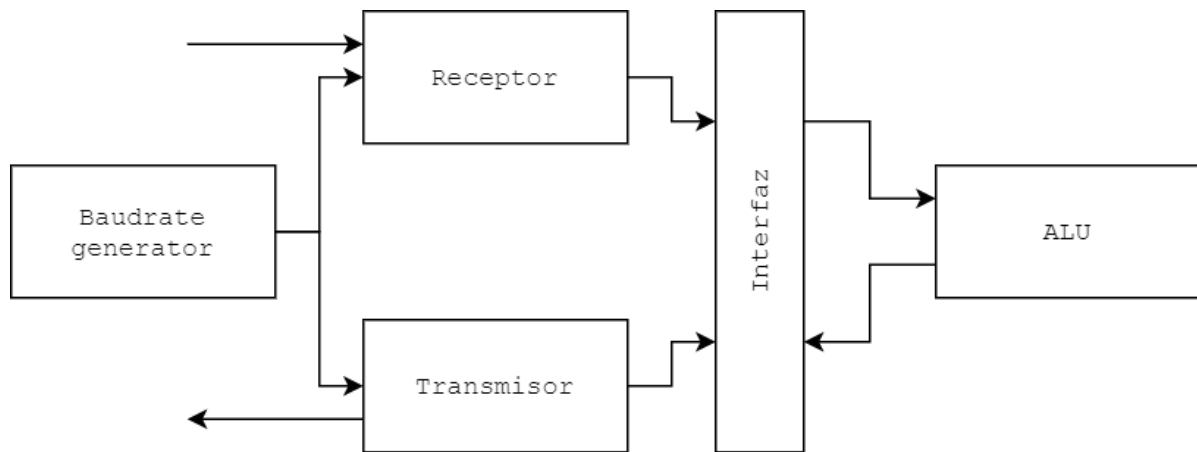


Figura 1: Esquema del proyecto.

## 2. Desarrollo

El diseño se dividió en cuatro módulos principales:

- **alu**: tiene tres entradas y una única salida. Las dos entradas que corresponden a los datos y la salida son de tamaño parametrizable, `N_BITS`, mientras que la entrada correspondiente a la operación a realizar es fija (6 bits).
- **top\_uart**: se utiliza para corroborar el funcionamiento correcto de los módulos que conforman el UART, conectando la salida del receptor a la entrada del transmisor.
- **interface**: es el encargado de realizar la comunicación entre el UART y la ALU.
- **top\_all**: instancia los módulos que constituyen el UART, la interfaz y la ALU.

## 2.1. ALU

### 2.1.1. Diseño

Es el diseño que se utilizó en el trabajo práctico I, con una modificación: las operaciones a realizar son parámetros locales del módulo. Su código es el siguiente:

Código 1: Código fuente de la ALU.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module alu#(
4      //Parameters
5      parameter      N_BITS          = 8
6  )
7  (
8      localparam ADD =6'b100000;
9      localparam SUB =6'b100010;
10     localparam AND =6'b100100;
11     localparam OR  =6'b100101;
12     localparam XOR =6'b100110;
13     localparam SRA =6'b000011;
14     localparam SRL =6'b000010;
15     localparam NOR =6'b100111;
16
17     //inputs
18     input wire [N_BITS-1:0]    i_dato_A,
19     input wire [N_BITS-1:0]    i_dato_B,
20     input wire [5:0]           i_operacion,
21
22     //output
23     output reg [N_BITS-1:0]    o_alu
24 );
25
26     always@(*) begin:alu
27         case(i_operacion)
28             ADD: o_alu = i_dato_A + i_dato_B;    //suma
29             SUB: o_alu = i_dato_A - i_dato_B;    //resta
30             AND: o_alu = i_dato_A & i_dato_B;    //and
31             OR:  o_alu = i_dato_A | i_dato_B;    //or
32             XOR: o_alu = i_dato_A ^ i_dato_B;    //xor
33             SRA: o_alu = i_dato_A >>> i_dato_B; //SRA (arithmetic): extiende
                el signo
34             SRL: o_alu = i_dato_A >> i_dato_B;   //SRL (logic): inserta 0
35             NOR: o_alu = ~(i_dato_A | i_dato_B); //nor
36             default: o_alu = {N_BITS{1'b0}};    //default = 0
37         endcase
38     end
39 endmodule
```

## 2.2. UART

### 2.2.1. Diseño

El diseño del módulo UART se basa en el libro ‘*FPGA Prototyping by Verilog examples*’ [1]. Dicho diseño consta de cuatro módulos:

- Receptor;
- Transmisor;
- Generador de *baudrate*;
- Interfaz FIFO.

En este caso, la interfaz FIFO no fue implementada debido a que se reemplaza por la interfaz que comunica el UART con la ALU.

Los parámetros que utiliza el módulo UART son los siguientes:

- **N\_BITS**: el tamaño de los datos a recibir/enviar. En este caso, los datos son de 8 bits.
- **F\_CLOCK**: la frecuencia a la que está trabajando el circuito. Para este trabajo la frecuencia es de 50 [MHz].
- **BAUDRATE**: número de bits por segundo (bps). El valor utilizado es 9600 bps.
- **SAMPLING**: cantidad de *ticks* a contar para detectar los bits de *stop*. Dichos *ticks* son 16, 24 y 32 para 1, 1.5 y 2 bits de *stop*, respectivamente.

En la Figura 2 se observa cómo el receptor y el transmisor interpretan el dato: un bit de inicio, 8 bits de datos y un bit de stop. El bit de paridad no se utiliza.



Figura 2: Recepción/Transmisión de bits.

A continuación se explicará el diseño de cada uno de los módulos del UART junto a su validación.

#### 2.2.1.1 Baud rate generator

Genera una señal de muestreo cuya frecuencia es 16, 24 ó 32 veces el *baud rate* del UART. Esta señal funciona como *ticks* válidos para evitar añadir un nuevo dominio de *clock*.

La fórmula para la tasa de muestreo es la siguiente:

$$ticks = \frac{f_{clock}}{baudrate * sampling} \quad (1)$$

Como en este caso se trabaja con una frecuencia de *clock* de 50 [MHz], 9600 bps y un bit de *stop*, la ecuación 1 queda:

$$ticks = \frac{50 * 10^6}{9600 * 16}$$

$$ticks = \frac{50 * 10^6}{153600}$$

$$ticks = 326$$

Por lo tanto, se generará un 1 lógico cada 326 ciclos del *clock*.

En el Código 2 se muestra el diseño de este módulo, que consiste en un contador descendente de N\_BITS según el resultado de CUENTA, que utiliza la ecuación 1. Al tener un resultado con punto flotante, se realiza una reducción del contador para corroborar que haya llegado a 0.

Código 2: Código fuente de 'baudrate\_generator'.

```
1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module baudrate_generator#
4 (
5     parameter F_CLOCK    = 50E6,
6     parameter BAUDRATE   = 9600,
7     parameter SAMPLING   = 16
8 )
9 (
10    input  wire i_clk, i_reset,
11    output wire o_tick
12 );
13
14    localparam CUENTA = F_CLOCK / (BAUDRATE * SAMPLING);
15    localparam N_BITS = $clog2(CUENTA);
16
17    reg  [N_BITS-1:0] contador;
18
19    always @(posedge i_clk) begin: cuenta
20        if(i_reset || o_tick)
21            contador <= CUENTA - 1;
22        else
23            contador <= contador - 1;
24    end
25
26    //como se trabaja con valores flotantes (CUENTA)
27    //se realiza una reduccion al contador para poner
28    //en 1 ó 0 la salida, indicada por |
29    assign o_tick = ~(|contador); //cuando contador == 0, se produce un tick
30 endmodule
```

A continuación se muestra el código fuente del *testbench* y su resultado.

Código 3: *Testbench* de 'baudrate\_generator'.

```

1  'timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_baudrate_generator();
4
5      reg clk, reset;
6      wire ticks;
7
8      initial begin
9          clk    = 1'b0;
10         reset  = 1'b1;
11
12         #10
13         reset  = 1'b0;
14
15         #654
16         $finish();
17     end
18
19     always #1 clk = ~clk;
20
21     baudrate_generator
22     #(
23         .F_CLOCK(50E6), .BAUDRATE(9600), .SAMPLING(16)
24     )
25     u_bd_gen
26     (
27         .i_clk(clk), .i_reset(reset),
28         .o_tick(ticks)
29     );
30 endmodule

```

 


Figura 3: Resultado de 'tb\_baudrate\_generator'.

### 2.2.1.2 Receptor (RX)

Es una máquina de estados que evoluciona según las entradas  $i\_rx$  e  $i\_ticks$ . Su tarea consiste en recibir el dato bit a bit, moviéndolos hacia la derecha  $DATA\_BITS$  veces hasta obtener el dato completo.  $DATA\_BITS$  es un parámetro que vale 8 para este caso.

En la siguiente Figura se muestra el diagrama de estados:

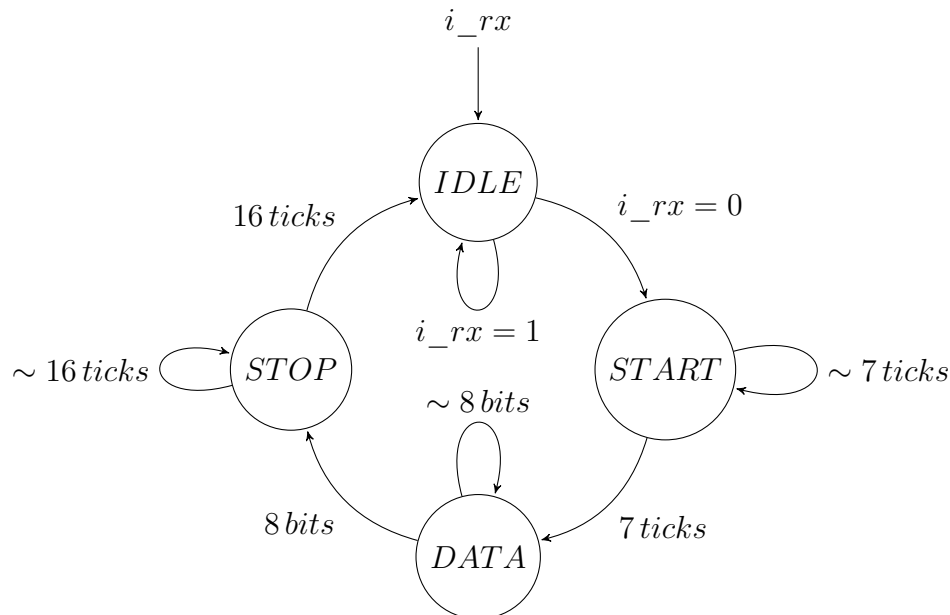


Figura 4: Diagrama de estados del RX.

El receptor tiene como estado inicial el estado *IDLE*. El autómata queda en este estado hasta recibir un bit de inicio a través de la señal de entrada  $i\_rx$ , pasando así al estado *START*. En este estado, espera 7 *ticks* para situarse en el medio del bit de inicio y así detectarlo. Una vez detectado este bit, se pasa al estado *DATA*, donde se esperan 16 *ticks* para asegurarse que se encuentra en el centro del bit recibido y así guardarlo. Ya recibidos los 8 bits, se pasa al estado *STOP*, en el que lee un único bit de stop, indica que la recepción terminó mediante la salida  $o\_rx\_done$  y vuelve al estado inicial.

El código es el siguiente:

Código 4: Código fuente de '*rx\_uart*'.

```

1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module rx_uart#
4 (
5     parameter DATA_BITS = 8,
6     parameter N_TICKS = 16 //Ticks para los bits de stop
7 )
8 (
9     input  wire      i_clk, i_reset,
10    input  wire      i_rx, i_ticks,
11    output reg        o_rx_done,
12    output wire [DATA_BITS-1:0] o_data_out
13 );
14

```



```
15 //declaracion de los estados
16 localparam [1:0] IDLE = 2'b00;
17 localparam [1:0] START = 2'b01;
18 localparam [1:0] DATA = 2'b10;
19 localparam [1:0] STOP = 2'b11;
20
21 //declaracion de variables
22 //2 en funcion de los data bits: para contar la cantidad de bits
23 //3 en funcion del n_ticks: 16n
24
25 reg [1:0] state_reg, next_state;
26 reg [2:0] bits_counter, next_bit_counter; //contador de los bits
27 reg [3:0] sampling_counter, next_sampling_counter; //contador de
    ticks
28 reg [DATA_BITS-1:0] buffer, next_buffer; //bits recibidos
29 reg [DATA_BITS-1:0] data_out;
30
31 //cambios de estado
32 always @(posedge i_clk) begin:check_state
33     if(i_reset)
34         begin
35             state_reg <= IDLE;
36             sampling_counter <= 0;
37             bits_counter <= 0;
38             buffer <= 0;
39         end
40     else
41         begin
42             state_reg <= next_state;
43             sampling_counter <= next_sampling_counter;
44             bits_counter <= next_bit_counter;
45             buffer <= next_buffer;
46         end
47 end//check_state
48
49 //estados siguientes
50 always @(*) begin:next
51     next_state = state_reg;
52     o_rx_done = 1'b0;
53
54     next_sampling_counter = sampling_counter;
55     next_bit_counter = bits_counter;
56     next_buffer = buffer;
57
58     case(state_reg)
59         IDLE:
60             begin
61                 if(~i_rx)
62                     begin
63                         next_state = START;
64
65                         next_sampling_counter = 0;
66                     end
67             end
68
69
70
71
```

```
72 START:
73 begin
74     if(i_ticks)
75         begin
76             if(sampling_counter == 7)
77                 begin
78                     next_state = DATA;
79
80                     next_sampling_counter = 0;
81                     next_bit_counter = 0;
82                 end
83             else
84                 next_sampling_counter = sampling_counter + 1;
85             end
86         end
87
88 DATA:
89 begin
90     if(i_ticks)
91         begin
92             if(sampling_counter == 15)
93                 begin
94                     next_sampling_counter = 0;
95                     next_buffer = {i_rx, buffer[7:1]}; //ordena los bits recibidos
96
97                     if(next_bit_counter == (DATA_BITS-1))
98                         next_state = STOP;
99                     else
100                         next_bit_counter = bits_counter + 1;
101                     end
102                 end
103             else
104                 next_sampling_counter = sampling_counter + 1;
105             end
106         end
107
108 STOP:
109 begin
110     if(i_ticks)
111         begin
112             if(sampling_counter == (N_TICKS-1))
113                 begin
114                     next_state = IDLE;
115                     o_rx_done = 1'b1;
116                     data_out = buffer;
117                 end
118             else
119                 next_sampling_counter = sampling_counter + 1;
120             end
121         end
122     endcase
123 end
124
125 //output
126 assign o_data_out = data_out;
127 endmodule
```

El *testbench* y su resultado se muestran a continuación:

Código 5: *Testbench* de 'rx\_uart'.

```
1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module tb_rx_uart();
4
5     localparam F_CLOCK = 50E6;
6     localparam BAUDRATE = 9600;
7     localparam DBITS = 8;
8     localparam TICKS = 16;
9     localparam CNT_BITS = $clog2(DBITS);
10
11     reg          clk, reset;
12     reg          rx;
13     wire         tick;
14     wire         rx_done;
15     wire [DBITS-1:0] data_out;
16
17     reg [CNT_BITS-1:0] ii;
18
19     initial begin
20         reset = 1'b1;
21         clk = 1'b0;
22         rx = 1'b1;
23
24         #40 reset = 1'b0;
25
26         #104320
27         rx = 1'b0; //bit de inicio
28
29         //comienzo a enviar el dato random de N_BITS bits
30         //de LSB a MSB
31         for(ii = 0; ii < DBITS; ii = ii + 1)
32             #104320 rx = 1'b1;
33
34         #104320
35         rx = 1'b1; //bit de stop
36     end
37
38     always @(*)
39     begin
40         if(rx_done == 1)
41             begin
42                 $display("----- TEST OK! -----");
43                 $finish;
44             end
45     end
46
47     always #10 clk = ~clk;
48
49     rx_uart
50     #(
51         .DATA_BITS(DBITS), .N_TICKS(TICKS)
52     )
53     u_rx_uart
54     (
55         .i_clk(clk), .i_reset(reset),
```

```

56     .i_rx(rx), .i_ticks(tick),
57     .o_rx_done(rx_done),
58     .o_data_out(data_out)
59 );
60
61 baudrate_generator
62 #(
63     .F_CLOCK(F_CLOCK), .BAUDRATE(BAUDRATE), .SAMPLING(TICKS)
64 )
65 u_bd_generator
66 (
67     .i_clk(clk), .i_reset(reset),
68     .o_tick(tick)
69 );
70
71 endmodule

```

 


Figura 5: Resultado de 'tb\_rx\_uart'.

### 2.2.1.3 Transmisor (TX)

Es una máquina de estados que evoluciona según las entradas *i\_tx\_start* e *i\_data\_in*. Su tarea consiste en enviar bit a bit los 8 bits recibidos mediante la señal *i\_data\_in* como se mencionó anteriormente (ver Figura 2). Esto se logra moviendo los bits del dato hacia la derecha a medida que se van transmitiendo.

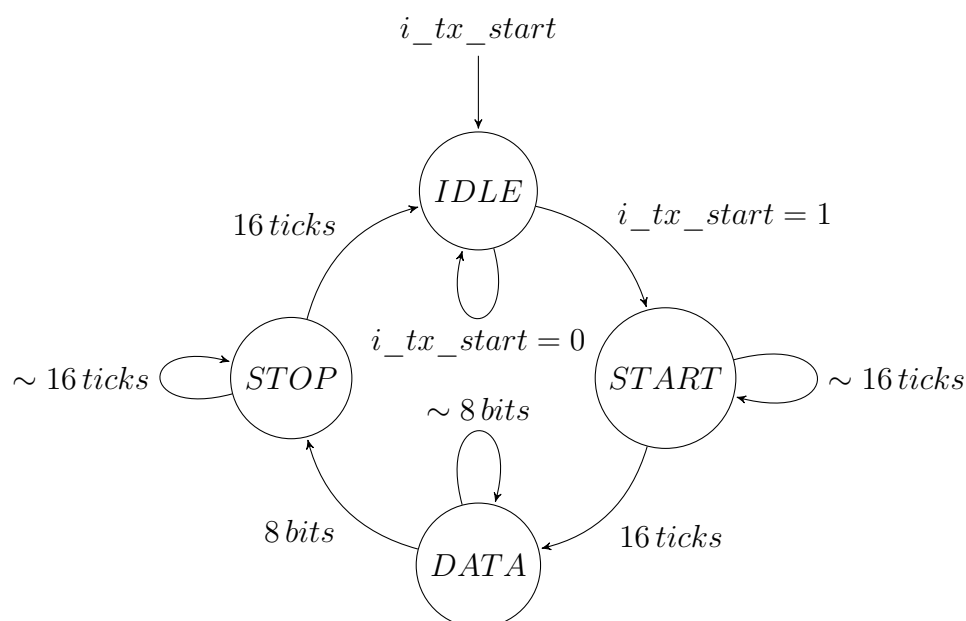


Figura 6: Diagrama de estados del TX.

En la Figura 6 se muestra la máquina de estados del transmisor, que es similar a la del receptor. La diferencia reside en que en el estado *START* se esperan 16 *ticks* en lugar de 7, ya que la posibilidad de sobre muestreo no existe.

El código del transmisor es el siguiente:

Código 6: Código fuente de '*tx\_uart*'.

```
1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module tx_uart#
4 (
5     parameter DATA_BITS = 8,
6     parameter N_TICKS = 16 //Ticks para los bits de stop
7 )
8 (
9     input  wire      i_clk, i_reset,
10    input  wire      i_tx_start, i_ticks,
11    input  wire [DATA_BITS-1:0] i_data_in,
12    output reg        o_tx_done,
13    output wire       o_data_out
14 );
15
16 //declaracion de los estados
17 localparam [1:0] IDLE  = 2'b00;
18 localparam [1:0] START = 2'b01;
19 localparam [1:0] DATA = 2'b10;
20 localparam [1:0] STOP  = 2'b11;
21
22 //declaracion de variables
23 reg [1:0] state_reg, next_state;
24 reg [2:0] bits_counter, next_bit_counter; //contador de los bits
25 reg [3:0] sampling_counter, next_sampling_counter; //contador de
    ticks
26 reg [DATA_BITS-1:0] buffer, next_buffer;
27 reg tx_data, next_tx;
28
29 //cambios de estado
30 always @(posedge i_clk) begin:check_state
31     if(i_reset)
32         begin
33             state_reg <= IDLE;
34
35             sampling_counter <= 0;
36             bits_counter <= 0;
37             buffer <= 0;
38             tx_data <= 1'b1;
39         end
40     else
41         begin
42             state_reg <= next_state;
43
44             sampling_counter <= next_sampling_counter;
45             bits_counter <= next_bit_counter;
46             buffer <= next_buffer;
47             tx_data <= next_tx;
48         end
49     end
50
```

```
51 //estado siguiente
52 always @(*) begin:next
53     next_state = state_reg;
54     o_tx_done  = 1'b0;
55
56     next_sampling_counter = sampling_counter;
57     next_bit_counter      = bits_counter;
58     next_buffer           = buffer;
59
60     case(state_reg)
61     IDLE:
62     begin
63         next_tx = 1'b1;
64         if(i_tx_start)
65         begin
66             next_state = START;
67
68             next_sampling_counter = 0;
69             next_buffer           = i_data_in;
70         end
71     end
72
73     START:
74     begin
75         next_tx = 1'b0;
76         if(i_ticks)
77         begin
78             if(sampling_counter == 15)
79             begin
80                 next_state = DATA;
81
82                 next_sampling_counter = 0;
83                 next_bit_counter      = 0;
84             end
85             else
86                 next_sampling_counter = sampling_counter + 1;
87         end
88     end
89
90     DATA:
91     begin
92         next_tx = buffer[0];
93         if(i_ticks)
94         begin
95             if(sampling_counter == 15)
96             begin
97                 next_sampling_counter = 0;
98                 next_buffer = buffer >> 1;
99                 if(bits_counter == (DATA_BITS-1))
100                     next_state = STOP;
101                 else
102                     next_bit_counter = bits_counter + 1;
103             end
104             else
105                 next_sampling_counter = sampling_counter + 1;
106         end
107     end
108
```

```
109 STOP:
110 begin
111     next_tx = 1'b1;
112     if(i_ticks)
113     begin
114         if(sampling_counter == (N_TICKS-1))
115         begin
116             next_state = IDLE;
117             o_tx_done = 1'b1;
118         end
119     else
120         next_sampling_counter = sampling_counter + 1;
121     end
122 end
123 endcase
124 end
125
126 //output
127 assign o_data_out = tx_data;
128 endmodule
```

A continuación se muestra el *testbench* realizado junto con el resultado obtenido.

Código 7: *Testbench* de 'tx\_uart'.

```
1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module tb_tx_uart();
4
5     localparam F_CLOCK = 50E6;
6     localparam BAUDRATE = 9600;
7     localparam DBITS = 8;
8     localparam TICKS = 16;
9
10    reg          clk, reset;
11    reg          start;
12    wire         tick;
13    wire         tx_done;
14    reg [DBITS-1:0] data_in;
15    wire         data_out;
16
17    initial begin
18        reset = 1'b1;
19        clk = 1'b0;
20        start = 1'b0;
21        //shiftea un 1 cada 16 ticks
22        #40 reset = 1'b0;
23
24        #104320
25        data_in = {$urandom()};
26
27        #104320
28        start = 1'b1;
29
30        #104320
31        wait(tx_done == 1);
32
33        reset = 1'b1;
34        #40
```

```

35         $finish;
36     end
37
38     always #10 clk = ~clk;
39
40     tx_uart
41     #(
42         .DATA_BITS(DBITS), .N_TICKS(TICKS)
43     )
44     u_tx_uart
45     (
46         .i_clk(clk), .i_reset(reset),
47         .i_tx_start(start), .i_ticks(tick),
48         .i_data_in(data_in),
49         .o_tx_done(tx_done),
50         .o_data_out(data_out)
51     );
52
53     baudrate_generator
54     #(
55         .F_CLOCK(F_CLOCK), .BAUDRATE(BAUDRATE), .SAMPLING(TICKS)
56     )
57     u_bd_generator
58     (
59         .i_clk(clk), .i_reset(reset),
60         .o_tick(tick)
61     );
62
63 endmodule

```

 


Figura 7: Resultado de 'tb\_tx\_uart'.



### 2.2.1.4 top\_uart

Para realizar una prueba del módulo UART completo, se realizó un módulo que instancie los tres módulos explicados anteriormente. En dicha instancia, se conectó la salida del Receptor a la entrada del Transmisor, formando una conexión tipo *loopback*.

El código de este módulo es el siguiente:

Código 8: Código fuente de 'top\_uart'.

```
1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module top_uart
4 #(
5     parameter N_BITS    = 8,
6     parameter F_CLOCK   = 50E6,
7     parameter BAUDRATE  = 9600,
8     parameter SAMPLING  = 16
9 )
10 (
11     input  wire i_clk, i_reset,
12     input  wire i_rx_top,
13     output wire o_tx_top,
14     output wire o_rx_done,
15     output wire o_tx_done
16 );
17
18 //signals
19 wire          tick;
20 wire          rx_done;
21 wire          tx_done;
22 wire [N_BITS-1:0] rx_data_out;
23 wire [N_BITS-1:0] tx_data_in;
24 wire            o_tx;
25
26 assign o_tx_top  = o_tx;
27 assign o_tx_done = tx_done;
28 assign o_rx_done = rx_done;
29
30 //instancia modulos con RX->TX (loopback)
31 //receptor
32 rx_uart u_rx_uart(
33     .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
34     .i_rx(i_rx_top), .i_ticks(tick),
35     .o_rx_done(rx_done), .o_data_out(rx_data_out)
36 );
37
38 //transmisor
39 tx_uart u_tx_uart(
40     .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
41     .i_tx_start(rx_done), .i_ticks(tick),
42     .i_data_in(rx_data_out),
43     .o_tx_done(tx_done), .o_data_out(o_tx)
44 );
45
46 //baudrate generator
47 baudrate_generator
48 #(
49     .F_CLOCK(F_CLOCK), .BAUDRATE(BAUDRATE), .SAMPLING(SAMPLING)
```

```
50     )
51     u_bd_generator
52     (
53         .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
54         .o_tick(tick)
55     );
56 endmodule
```

### 2.2.2. Testbench

Instancia el módulo ‘*top\_uart*’ y realiza el envío según los siguientes cálculos.

Al producirse 1 *tick* cada 326 ciclos de *clock*, se contarán los 16 *ticks* necesarios para el muestreo en 5216 ciclos. Como en este caso se utiliza una frecuencia de *clock* de 50 [MHz] (20 [ns]), se necesitarán 104320 [ns] para lograr la adquisición correcta de los bits a enviar/recibir.

El *testbench* genera un número sin signo de manera aleatoria, lo envía y espera a que el transmisor termine de enviar dicho número para terminar la ejecución. Esto se muestra en el Código 9 y en la Figura 8.

Código 9: Testbench de ‘*top\_uart*’.

```
1  ‘timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_uart();
4
5      localparam N_BITS    = 8;
6      localparam F_CLOCK   = 50E6;
7      localparam BAUDRATE  = 9600;
8      localparam SAMPLING  = 16;
9      localparam CNT_BITS  = $clog2(N_BITS);
10
11      reg          clk, reset;
12      reg [N_BITS-1:0] data;
13      reg          rx;
14      wire         tx_done;
15      wire         tx;
16
17      reg [CNT_BITS-1:0] ii;
18
19      /*
20       * cada 326 ciclos de reloj se produce 1 tick
21       * hay que contar 16 ticks, entonces
22       * 326*16 = 5216
23       *
24       * 1 ciclo          -> 20ns
25       * 326 ciclos (1tick) -> 104320ns
26       */
27      initial begin
28          clk    = 1'b0;
29          rx     = 1'b1;
30          reset  = 1'b1;
31
32          #40
33          reset  = 1'b0;
34
35          //Mando dato random
```

```
72 endmodule
```



Figura 8: Resultado de ‘*tb top uart*’.

## 2.3. Interfaz

### 2.3.1. Diseño

Como se mencionó en la Sección 2, este módulo es el encargado de comunicar el UART con la ALU.

Es una máquina de estados que evoluciona según la señal `i_rx_done`, que indica la recepción completa del dato. Si esta señal se encuentra en 1, el dato se asignará a la entrada de la ALU correspondiente al estado en que se encuentre y se pasará al estado siguiente, como se muestra en la Figura 9.

 


Figura 9: Diagrama de estados de la interfaz.

El código es el siguiente:

Código 10: Código fuente de 'interface'.

```

1 'timescale 1ns / 1ps
2
3 module interface
4 #(
5     parameter DATA_BITS = 8,
6     parameter OP_BITS    = 6
7 )
8 (
9     input wire          i_clk, i_reset,
10    input wire          i_rx_done,
11    input [DATA_BITS-1:0] i_rx_data_in, //el dato ingresado
12    input [DATA_BITS-1:0] i_alu_data_in, //el resultado de la ALU
13
14
15

```

```

16  output reg [DATA_BITS-1:0] o_dato_A,
17  output reg [DATA_BITS-1:0] o_dato_B,
18  output reg [OP_BITS-1:0] o_op,
19  output reg o_tx_start,
20  output [DATA_BITS-1:0] o_data_out //dato transmitido
21 );
22
23 //estados
24 localparam [1:0] DATO_A = 2'b00;
25 localparam [1:0] DATO_B = 2'b01;
26 localparam [1:0] ID_OP = 2'b10;
27 localparam [1:0] SEND_RES = 3'b11;
28
29 //registros para las transiciones
30 reg [1:0] state_reg, next_state;
31
32 reg [DATA_BITS-1:0] dato_a = {DATA_BITS {1'b0}};
33 reg [DATA_BITS-1:0] dato_b = {DATA_BITS {1'b0}};
34 reg [OP_BITS-1:0] operacion = {OP_BITS {1'b0}};
35
36 assign o_data_out = i_alu_data_in;
37
38 always@(posedge i_clk) begin:states
39     if(i_reset)
40     begin
41         state_reg <= DATO_A;
42         o_dato_A <= {DATA_BITS {1'b0}};
43         o_dato_B <= {DATA_BITS {1'b0}};
44         o_op <= {OP_BITS {1'b0}};
45     end
46     else
47     begin
48         state_reg <= next_state;
49         o_dato_A <= dato_a;
50         o_dato_B <= dato_b;
51         o_op <= operacion;
52     end
53 end//states
54
55 always @(posedge i_clk) begin:data
56     next_state = state_reg;
57
58     o_tx_start = 1'b0;
59
60     if(state_reg == SEND_RES)
61     begin
62         next_state = DATO_A;
63         o_tx_start = 1'b1;
64     end
65
66     if(i_rx_done)
67     begin
68         case(state_reg)
69         DATO_A:
70         begin
71             dato_a = i_rx_data_in;
72             next_state = DATO_B;
73         end

```

```

74
75     DATO_B:
76     begin
77         dato_b    = i_rx_data_in;
78         next_state = ID_OP;
79     end
80
81     ID_OP:
82     begin
83         operacion  = i_rx_data_in;
84         next_state = SEND_RES;
85     end
86
87     SEND_RES::
88     endcase
89 end
90 end
91 endmodule

```

### 2.3.2. Testbench

Consiste en transmitir el resultado de la suma de los datos recibidos. En este caso, dichos datos son los números 1 (dato A) y 2 (dato B). En el Código 11 se muestra el *testbench* y la Figura 10 su resultado.

Código 11: *Testbench* de 'interface'.

```

1  'timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_interface();
4
5      localparam DATA_BITS = 8; // # buffer bits
6      localparam OP_BITS    = 6; // Operation bits
7
8      //INPUT
9      reg                clk, reset;
10     reg                rx_done;
11     reg    [DATA_BITS-1:0] rx_data_in;
12     wire   [DATA_BITS-1:0] alu_data_in;
13
14     //OUTPUT
15     wire    [DATA_BITS-1 : 0] dato_a;
16     wire    [DATA_BITS-1 : 0] dato_b;
17     wire    [OP_BITS-1 : 0] operation;
18     wire                tx_start;
19     wire    [DATA_BITS-1:0] data_out;
20
21     initial begin
22         clk        = 1'b0;
23         reset      = 1'b1;
24         rx_done    = 1'b0;
25         rx_data_in = {DATA_BITS{1'b0}};
26
27         #40 reset = 1'b0; // Desactivo la accion del reset.
28
29         rx_data_in = 8'b00000001; //data a
30         #20

```

```
31
32     rx_done = 1'b1;
33     #20
34     rx_done = 1'b0;
35
36     rx_data_in = 8'b00000010; //data b
37     #20
38
39     rx_done = 1'b1;
40     #20
41     rx_done = 1'b0;
42
43     rx_data_in = 8'b00100000; //suma
44     #20
45
46     rx_done = 1'b1;
47     #20
48     rx_done = 1'b0;
49
50     #60 reset = 1'b1;
51     $finish;
52 end
53
54 always #10 clk = ~clk; // Simulacion de clock.
55
56 interface
57 #(
58     .DATA_BITS      (DATA_BITS),
59     .OP_BITS        (OP_BITS)
60 )
61 u_interface
62 (
63     .i_clk           (clk),
64     .i_reset         (reset),
65     .i_rx_done       (rx_done),
66     .i_rx_data_in    (rx_data_in),
67     .i_alu_data_in   (alu_data_in),
68     .o_dato_A        (dato_a),
69     .o_dato_B        (dato_b),
70     .o_op            (operation),
71     .o_tx_start      (tx_start),
72     .o_data_out      (data_out)
73 );
74
75 alu #(
76     .NB_DATA (DATA_BITS)
77 )
78
79 u_alu (
80     .i_dato_A (dato_a),
81     .i_dato_B (dato_b),
82     .i_operacion (operation),
83     .o_alu (alu_data_in)
84 );
85
86 endmodule
```

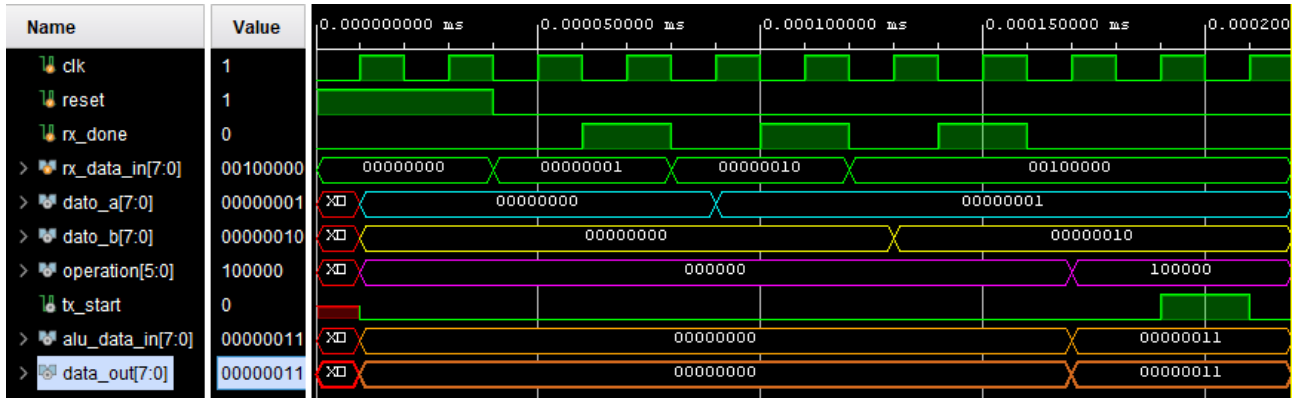


Figura 10: Resultado de 'tb\_interface'.

## 2.4. top\_all

Es el módulo que se encarga de instanciar todos los componentes del diseño. Tiene como entrada las señales de *clock*, *reset* y la entrada de datos del receptor y, como salida el dato que se transmite (*o\_tx\_top*) y la finalización de la transmisión (*o\_tx\_done*).

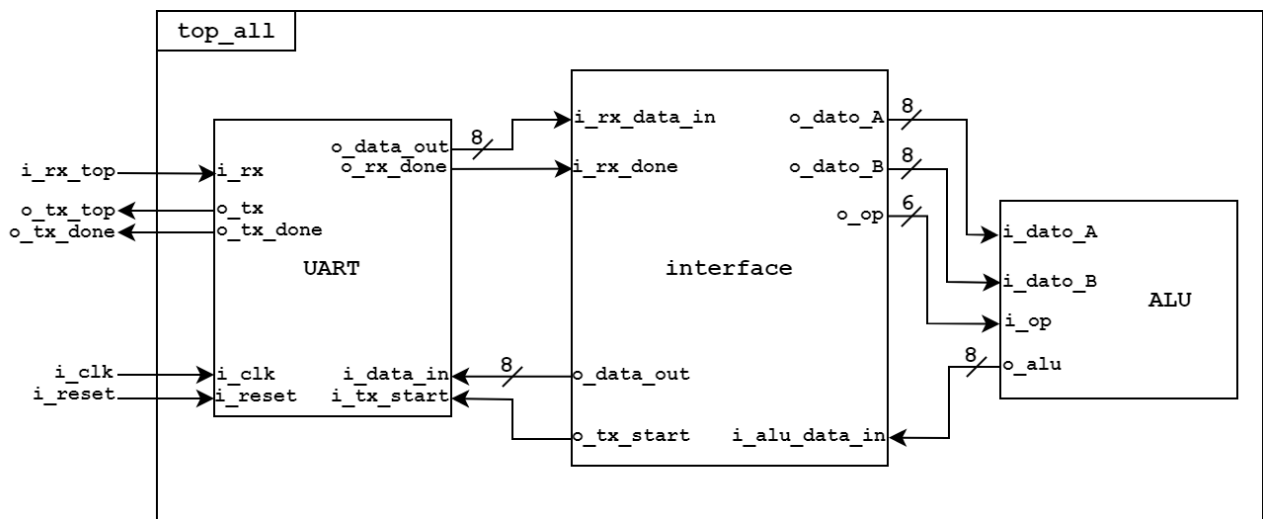


Figura 11: Esquema del módulo 'top\_all'.



En la Figura 11 se muestra el diseño que se sintetizó. El esquema resultante es el siguiente:

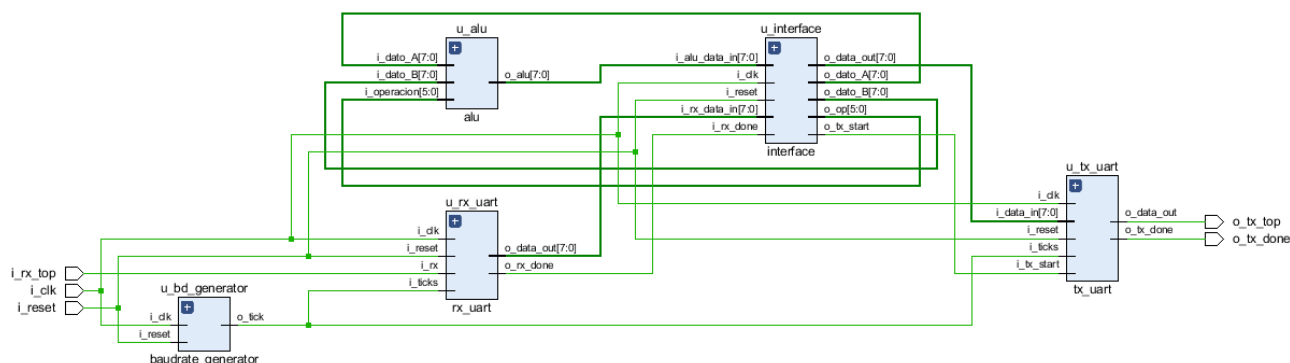


Figura 12: Esquema RTL del módulo 'top\_all'.

A continuación se muestra el código del diseño.

Código 12: Código fuente de 'top\_all'.

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module top_all
4  #(
5      parameter N_BITS      = 8,
6      parameter OP_BITS     = 6,
7      parameter F_CLOCK     = 50E6,
8      parameter BAUDRATE    = 9600,
9      parameter SAMPLING    = 16
10 )
11 (
12     input  wire i_clk, i_reset,
13     input  wire i_rx_top,
14     output wire o_tx_top,
15     output wire o_tx_done
16 );
17
18     //signals
19     wire tick;
20     wire rx_done;
21     wire tx_done;
22     wire tx_start;
23     wire [N_BITS-1:0] tx_data_in;
24     wire [N_BITS-1:0] rx_data_out;
25     wire [N_BITS-1:0] dato_a;
26     wire [N_BITS-1:0] dato_b;
27     wire [N_BITS-1:0] o_alu;
28     wire [OP_BITS-1:0] operacion;
29     wire o_tx;
30
31     assign o_tx_top  = o_tx;
32     assign o_tx_done = tx_done;
33
34     //===== UART =====
35
36     //instancia modulos
37     //receptor
38     rx_uart

```

```
39  #(
40      .DATA_BITS(N_BITS), .N_TICKS(SAMPLING)
41  )
42  u_rx_uart
43  (
44      .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
45      .i_rx(i_rx_top), .i_ticks(tick),
46      .o_rx_done(rx_done), .o_data_out(rx_data_out)
47  );
48
49  //transmisor
50  tx_uart
51  #(
52      .DATA_BITS(N_BITS), .N_TICKS(SAMPLING)
53  )
54  u_tx_uart
55  (
56      .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
57      .i_tx_start(tx_start), .i_ticks(tick),
58      .i_data_in(tx_data_in),
59      .o_tx_done(tx_done), .o_data_out(o_tx)
60  );
61
62  //baudrate generator
63  baudrate_generator
64  #(
65      .F_CLOCK(F_CLOCK), .BAUDRATE(BAUDRATE), .SAMPLING(SAMPLING)
66  )
67  u_bd_generator
68  (
69      .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
70      .o_tick(tick)
71  );
72
73  //=====
74
75  //interfaz
76  interface
77  #(
78      .DATA_BITS(N_BITS), .OP_BITS(OP_BITS)
79  )
80  u_interface
81  (
82      .i_clk(i_clk), .i_reset(i_reset),
83      .i_rx_done(rx_done), .i_rx_data_in(rx_data_out),
84      .i_alu_data_in(o_alu),
85      .o_dato_A(dato_a), .o_dato_B(dato_b), .o_op(operacion),
86      .o_tx_start(tx_start), .o_data_out(tx_data_in)
87  );
88
89  //ALU
90  alu
91  #(
92      .N_BITS(N_BITS)
93  )
94  u_alu
95  (
96      .i_dato_A(dato_a), .i_dato_B(dato_b),
```

```
97         .i_operacion(operacion),
98         .o_alu(o_alu)
99     );
100
101 endmodule
```

El código del *testbench* se muestra a continuación y el resultado de la simulación con tiempo en la Figura 13.

Código 13: *Testbench* de 'top\_all'.

```
1  'timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_top_all();
4
5      localparam N_BITS    = 8;
6      localparam OP_BITS   = 6;
7      localparam F_CLOCK   = 50E6;
8      localparam BAUDRATE  = 9600;
9      localparam SAMPLING  = 16;
10     localparam CNT_BITS   = $clog2(N_BITS);
11
12     reg          clk, reset;
13     reg [N_BITS-1:0] data;
14     reg          rx;
15     wire         tx_done;
16     wire         tx;
17
18     reg [CNT_BITS:0] ii;
19
20     /*
21     * cada 326 ciclos de reloj se produce 1 tick
22     * hay que contar 16 ticks, entonces
23     * 326*16 = 5216
24     *
25     * 1 ciclo          -> 20ns
26     * 326 ciclos (1tick) -> 104320ns
27     */
28     initial begin
29         clk    = 1'b0;
30         rx     = 1'b1;
31         reset  = 1'b1;
32
33         #40
34         reset = 1'b0;
35
36         //Mando dato A
37         data = 8'b00000001; //$urandom();
38
39         #104320
40         rx = 1'b0; //bit de inicio
41
42         //comienzo a enviar el dato random de N_BITS bits
43         //de LSB a MSB
44         for(ii = 0; ii < N_BITS; ii = ii + 1)
45             #104320 rx = data[ii];
46
47         #104320
48         rx = 1'b1; //bit de stop
```

```
49
50 //Mando dato B
51 #20
52 data = 8'b00000010; //{$urandom()};
53
54 #104320
55 rx = 1'b0; //bit de inicio
56
57 //comienzo a enviar el dato random de N_BITS bits
58 //de LSB a MSB
59 for(ii = 0; ii < N_BITS; ii = ii + 1)
60     #104320 rx = data[ii];
61
62 #104320
63 rx = 1'b1; //bit de stop
64
65 //Mando operacion (SUMA)
66 data = 8'b00100000; //{$urandom()};
67
68 #104320
69 rx = 1'b0; //bit de inicio
70
71 //comienzo a enviar el dato random de N_BITS bits
72 //de LSB a MSB
73 for(ii = 0; ii < N_BITS; ii = ii + 1)
74     #104320 rx = data[ii];
75
76 #104320
77 rx = 1'b1; //bit de stop
78 end
79
80 always #10 clk = ~clk;
81
82 always @(*)
83 begin
84     if(tx_done == 1)
85     begin
86         $display("----- TEST OK! -----");
87         $finish;
88     end
89 end
90
91 top_all
92 #(
93     .N_BITS(N_BITS), .OP_BITS(OP_BITS), .F_CLOCK(F_CLOCK),
94     .BAUDRATE(BAUDRATE), .SAMPLING(SAMPLING)
95 )
96 u_top_all
97 (
98     .i_clk(clk), .i_reset(reset),
99     .i_rx_top(rx),
100     .o_tx_top(tx),
101     .o_tx_done(tx_done)
102 );
103
104 endmodule
```

 


Figura 13: Simulación con tiempo del sistema completo.

### 3. Cálculo de frecuencia máxima

Para obtener el valor de la máxima frecuencia a la que puede trabajar el circuito se utilizó el reporte de tiempo que provee Vivado. Para obtener este reporte se deben hacer los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la opción '*Edit timing constraints*';
2. Seleccionar '*Create clock*' y crear uno nuevo;
3. Agregar como '*source object*' la entrada del *clock* del diseño realizado;
4. Definir la frecuencia del *clock*.

Una vez hecho esto, el reporte de tiempo realizado por Vivado muestra que el tiempo de *setup* es de 13.038 [ns] y el tiempo de *hold* es de 0.165 [ns].

Sumando estos tiempos, se obtiene el tiempo del *clock*:

$$\begin{aligned} t_{clock} &= t_{setup} + t_{hold} \\ t_{clock} &= 13,038 + 0,165 \\ t_{clock} &= 13,203 [ns] \end{aligned}$$

Finalmente, el periodo del *clock* es:

$$T_{clock} = 75,7 [MHz] \quad (2)$$

### 4. Conclusiones

Se logró implementar un diseño modularizado del modelo propuesto, que permitió encontrar los errores con más facilidad cuando las simulaciones no mostraban los resultados esperados.

Se incorporó la utilización de herramientas de análisis de tiempo provistas por Vivado, lo que facilitó el cálculo de la frecuencia máxima de operación del circuito.

### Referencias

- [1] Pong P. Chu, *FPGA Prototyping by Verilog Examples*. Cleveland State University, 2008