



Cátedra de Arquitectura de Computadoras

Trabajo Práctico N° I ALU

Carrizo, Aixa Mariel
Piñero, Tomás Santiago
15 de Octubre de 2020

Índice

Índice	1
1. Enunciado	2
2. Desarrollo	3
2.1. ALU	3
2.1.1. Diseño	3
2.1.2. <i>Testbench</i>	4
2.1.3. Simulación	6
2.2. Top	7
2.2.1. Diseño	7
2.2.2. <i>Testbench</i>	9
2.2.3. Simulación	11
3. Cálculo de frecuencia máxima	12
4. Conclusiones	12

1. Enunciado

El objetivo de este trabajo es implementar en FPGA una ALU, cuyos requerimientos son los siguientes:

- Debe ser parametrizable (bus de datos) para poder ser utilizada posteriormente en el trabajo final;
- Validar el desarrollo por medio de Test Bench;
- Las operaciones de la ALU deben ser las siguientes:
 - ADD: 100000
 - SUB: 100010
 - AND: 100100
 - OR: 100101
 - XOR: 100110
 - SRA: 000011
 - SRL: 000010
 - NOR: 100111

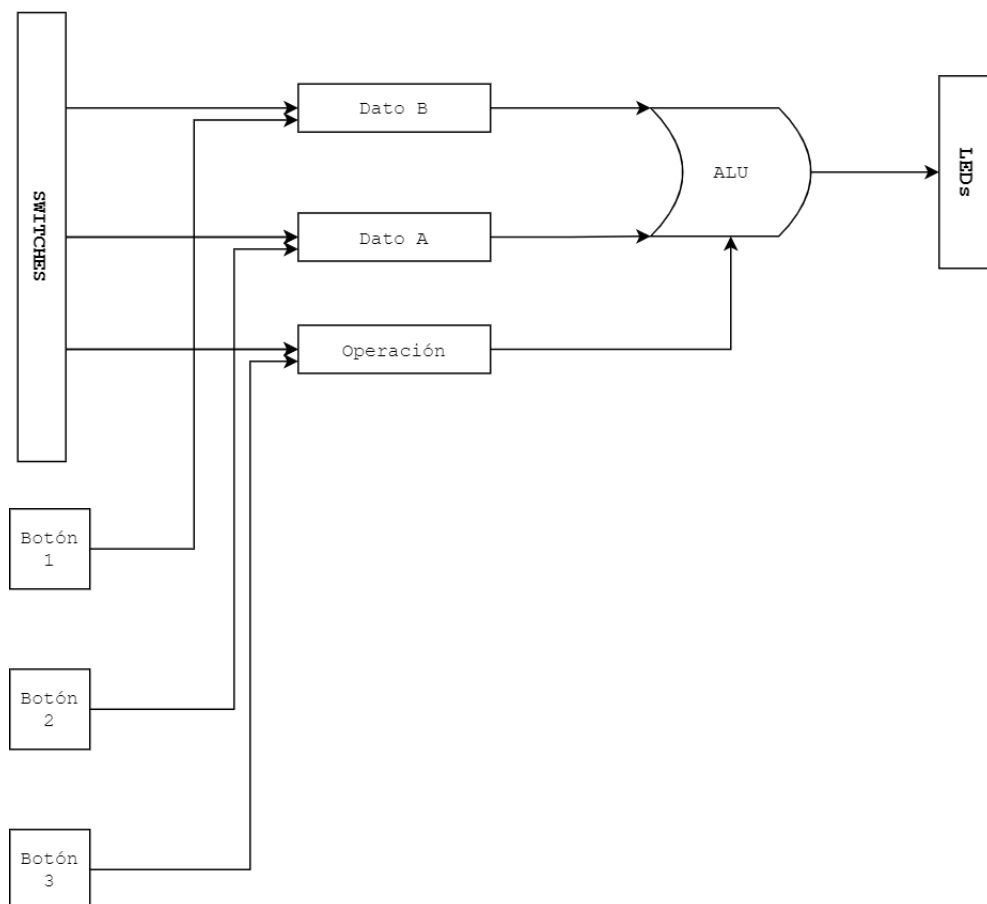


Figura 1: Esquema del proyecto.

2. Desarrollo

Lo primero que se realizó fue el diseño de la ALU, que es un circuito puramente combinacional. Luego, se realizó el diseño de un módulo *top*, en el que se utiliza un *clock* y se realiza el ingreso de los valores a las entradas de la ALU.

2.1. ALU

2.1.1. Diseño

En este diseño, la ALU tiene tres entradas y una única salida. Las dos entradas que corresponden a los datos y la salida son de tamaño parametrizable: *N_BITS*, mientras que la entrada correspondiente a la operación a realizar es fija (6 bits).

Las entradas son de tipo *wire*, ya que se ingresan mediante el *switch*. La salida, por otro lado, es de tipo *reg* para almacenar su valor.

Cada vez que se detecte un cambio, se comprueba el código de operación y se la ejecuta. En caso de que el número de operación no sea correcto, se pone la salida en 0.

Código 1: Código fuente de la ALU.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module alu#(
4     //Parameters
5     parameter    N_BITS          = 8
6 )
7 (
8     //inputs
9     input wire [N_BITS-1:0]      i_dato_A ,
10    input wire [N_BITS-1:0]      i_dato_B ,
11    input wire [5:0]              i_operacion ,
12
13    //output
14    output reg [N_BITS-1:0]       o_alu
15 );
16
17    always@(*) begin:alu
18        case(i_operacion)
19            6'b100000: o_alu = i_dato_A + i_dato_B;    //suma
20            6'b100010: o_alu = i_dato_A - i_dato_B;    //resta
21            6'b100100: o_alu = i_dato_A & i_dato_B;    //and
22            6'b100101: o_alu = i_dato_A | i_dato_B;    //or
23            6'b100110: o_alu = i_dato_A ^ i_dato_B;    //xor
24            6'b000011: o_alu = i_dato_A >>> i_dato_B;  //SRA (arithmetic):
                        extiende el signo
25            6'b000010: o_alu = i_dato_A >> i_dato_B;   //SRL (logic): inserta
                        0
26            6'b100111: o_alu = ~(i_dato_A | i_dato_B); //nor
27            default: o_alu = {N_BITS{1'b0}};           //default = 0
28            endcase
29        end
30    endmodule
```

El esquema RTL resultante es el siguiente:

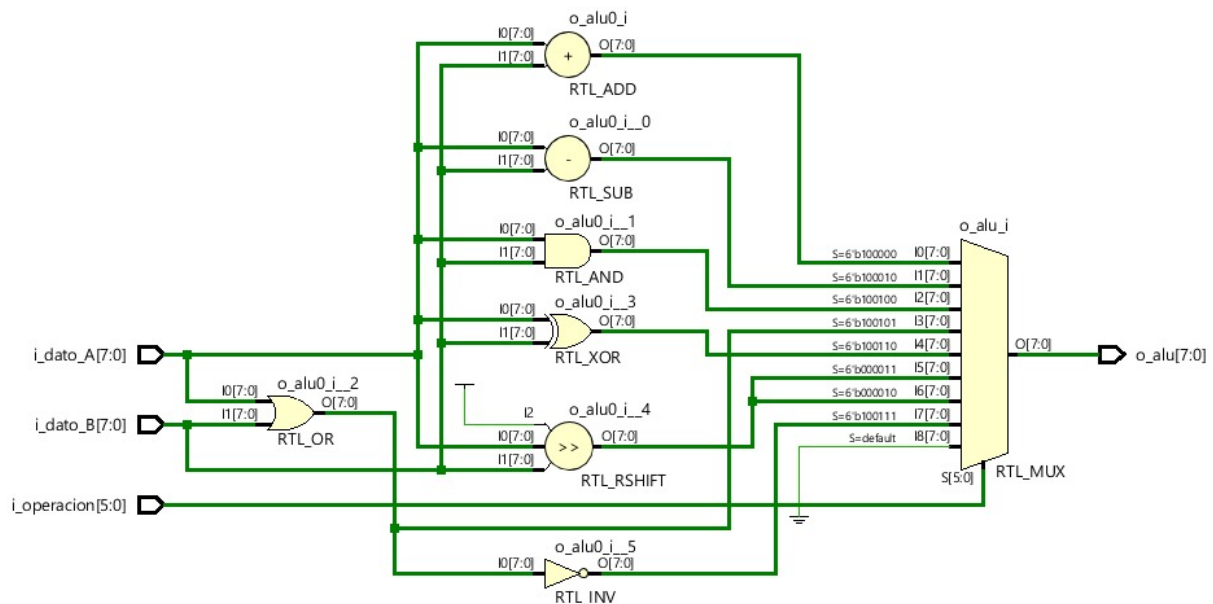


Figura 2: Esquema RTL del módulo *ALU* en Vivado.

2.1.2. Testbench

En el *testbench*, se generan entradas aleatorias con cada flanco de subida del *clock* y se realiza una operación tras otra hasta que se termine el tiempo de ejecución del *test* (en este caso 1000 [ns]).

Código 2: *Testbench* para la ALU.

```

1  'timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_alu();
4
5      localparam N_BITS          = 8;
6
7      //operaciones de la alu
8      localparam ADD = 6'b100000;
9      localparam SUB = 6'b100010;
10     localparam AND = 6'b100100;
11     localparam OR  = 6'b100101;
12     localparam XOR = 6'b100110;
13     localparam SRA = 6'b000011;
14     localparam SRL = 6'b000010;
15     localparam NOR = 6'b100111;
16
17     // señales para el testbench
18     reg [N_BITS-1:0] dato_a;
19     reg [N_BITS-1:0] dato_b;
20     reg [N_BITS-3:0] operacion;
21     wire [N_BITS-1:0] resul;
22     reg [N_BITS-1:0] resul_esperado;
23     reg [3:0] id_op; //para realizar las operaciones
24     reg clk;
25     reg test_start;

```

```
26
27
28 initial begin
29     //inicializacion de variables en 0
30     id_op  = 4'b0;
31     dato_a = 8'b0;
32     dato_b = 8'b0;
33     operacion = 6'b0;
34     resul_esperado = 8'b0;
35     test_start = 1'b0;
36     clk = 1'b0;
37
38     #50
39     test_start = 1'b1;
40     #1000
41
42     $display ("-----TEST OK!-----");
43     $finish();
44 end
45
46
47 always@(posedge clk)
48 begin
49     dato_a <= $random();
50     dato_b <= $urandom();
51 end
52
53
54 always @(posedge clk)
55 begin
56     case(id_op)
57     4'd0:
58         begin
59             operacion <= ADD;
60             resul_esperado <= dato_a + dato_b;
61         end
62     4'd1:
63         begin
64             operacion <= SUB;
65             resul_esperado <= dato_a - dato_b;
66         end
67     4'd2:
68         begin
69             operacion <= AND;
70             resul_esperado <= dato_a & dato_b;
71         end
72     4'd3:
73         begin
74             operacion <= OR;
75             resul_esperado <= dato_a | dato_b;
76         end
77     4'd4:
78         begin
79             operacion <= XOR;
80             resul_esperado <= dato_a ^ dato_b;
81         end
82     4'd5:
83         begin
```

```

84         operacion <= SRA;
85         resul_esperado <= dato_a >>> dato_b;
86     end
87 4'd6:
88     begin
89         operacion <= SRL;
90         resul_esperado <= dato_a >> dato_b;
91     end
92 4'd7:
93     begin
94         operacion <= NOR;
95         resul_esperado <= ~(dato_a | dato_b);
96     end
97     default: $finish();
98 endcase
99 end
100
101 always #10 clk = ~clk;
102
103 always @(posedge clk)
104 begin
105     if (test_start)
106     begin
107         if(resul != resul_esperado)
108         begin
109             $display("----- TEST FALLO -----");
110             $display(id_op);
111             $display(resul);
112             $display(resul_esperado);
113             $finish();
114         end //end if
115         id_op = (id_op + 4'b1) % 8;
116     end
117 end
118
119 alu
120 #
121 (
122     .N_BITS(N_BITS)
123 )
124 my_alu
125 (
126     .i_dato_A(dato_a),
127     .i_dato_B(dato_b),
128     .i_operacion(operacion),
129     .o_alu(resul)
130 );
131 endmodule

```

2.1.3. Simulación

Primero se realizó la simulación de comportamiento del módulo diseñado. El resultado fue el siguiente:

 


Figura 3: Simulación de comportamiento.

En la Fig. 3 se puede observar que la ALU funciona correctamente. En *cyan* está el resultado de la operación realizada y en *amarillo* el resultado esperado. Cabe mencionar que las operaciones solamente se realizan si la variable *test_start* se encuentra en 1.

Luego, se realizó la simulación post-síntesis con *timing*. Su resultado fue:

 


Figura 4: Simulación post-síntesis con *timing*.

En la Fig. 4 se pueden ver la presencia de retardos entre los resultados de las las operaciones, dado que los cambios en la salida del módulo ya no coinciden con los flancos positivos del *clock*. Esto se debe a que, al momento de implementar el diseño en la FPGA, existe un retardo propio del hardware que se simula.

2.2. Top

2.2.1. Diseño

En el módulo ‘*top*’ se implementaron el *switch*, los botones y los LEDs. Los dos primeros como entradas y el último como salida, todos tipo *wire*.

Este módulo instancia un módulo ALU llamado ‘*my_alu*’, pasando como parámetros la cantidad de bits de las entradas, el valor de las mismas (a través del *switch*) y asigna el resultado de la ALU a los LEDs.

Cada vez que se detecte un flanco de subida del *clock*, se verifica qué entrada se ingresó: el dato A, el dato B o la operación a realizar.

A continuación se muestra el código fuente.

Código 3: Código fuente del sistema.

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module top
4  #
5  (
6      parameter    N_BITS = 8
7  )

```



```
8 (
9     input  wire  [N_BITS-1:0] i_switch,
10    input  wire  [2:0]         i_boton,
11    input  wire                i_clock,
12    output wire  [N_BITS-1:0] o_leds
13 );
14    reg [N_BITS-1:0] dato_a;
15    reg [N_BITS-1:0] dato_b;
16    reg [5:0]        operacion;
17
18    //instancia el modulo ALU
19    alu
20    #
21    (
22        .N_BITS(N_BITS)
23    )
24    my_alu
25    (
26        .i_dato_A(dato_a),
27        .i_dato_B(dato_b),
28        .i_operacion(operacion),
29        .o_alu(o_leds)
30    );
31
32    //asigna los numeros ingresados segun los
33    //botones
34    always@(posedge i_clock) begin:inputs
35
36        case(i_boton)
37            3'b001: dato_a <= i_switch;
38            3'b010: dato_b <= i_switch;
39            3'b100: operacion <= i_switch;
40        endcase
41
42    end//inputs
43
44 endmodule
```

El esquema RTL resultante es el que se muestra a continuación.

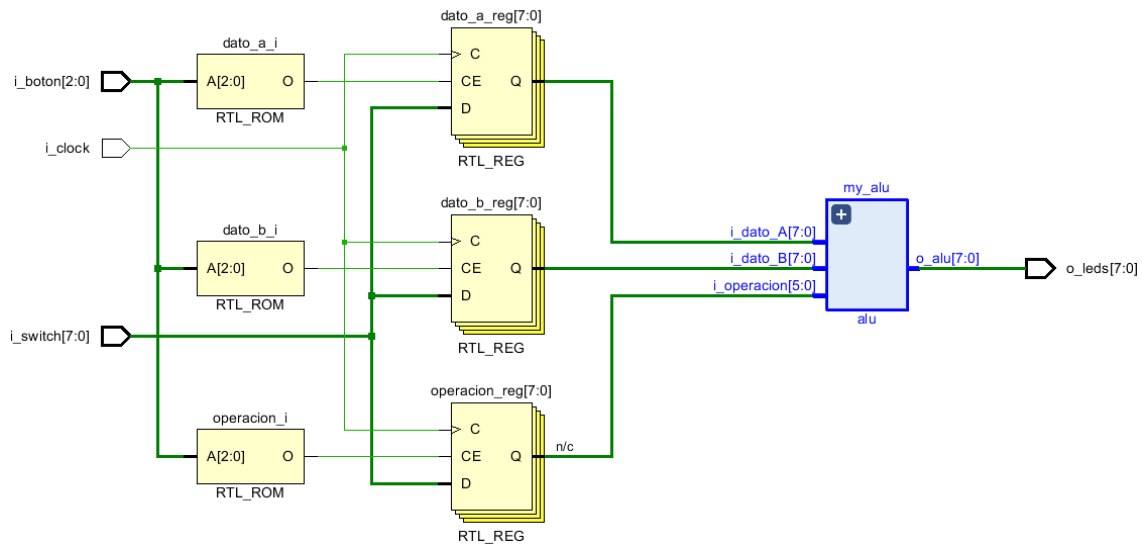


Figura 5: Esquema RTL del módulo *top* en Vivado.

2.2.2. Testbench

El *testbench* del módulo *top* es muy simple: inicia los valores de *clock*, botones, *switch* e “*id_op*” en 0. Luego, se ingresan los valores de los datos, presionando sus botones correspondientes y finalmente, en un bucle *for*, se realizan todas las operaciones con dichos valores.

A continuación se muestra el código utilizado:

Código 4: *Testbench* para el sistema.

```

1  'timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_top();
4
5      localparam N_BITS          = 8;
6      localparam N_OPERACIONES = 8;
7
8      //operaciones de la alu
9      localparam ADD = 6'b100000;
10     localparam SUB = 6'b100010;
11     localparam AND = 6'b100100;
12     localparam OR  = 6'b100101;
13     localparam XOR = 6'b100110;
14     localparam SRA = 6'b000011;
15     localparam SRL = 6'b000010;
16     localparam NOR = 6'b100111;
17
18     // señales para el testbench
19     reg  [N_BITS-1:0] switch;
20     reg  [2:0]        boton;
21     reg              clk;
22     wire [N_BITS-1:0] leds;
23
24     reg  [3:0]        id_op; //para realizar las operaciones
25

```

```
26 initial begin
27     //inicializacion de variables en 0
28     clk      = 1'b0;
29     boton     = 3'b0;
30     switch    = {N_BITS {1'b0}};
31     id_op     = 4'b0;
32
33     //asigna un valor a i_dato_A
34     #100
35     switch    = {$urandom()};
36     #50
37     boton     = 3'b001;
38     #50
39     boton     = 3'b000;
40
41     //asigna un valor a i_dato_B
42     #50
43     switch    = {$urandom()};
44     #50
45     boton     = 3'b010;
46     #50
47     boton     = 3'b000;
48
49     //realiza todas las operaciones de la alu con
50     //los datos dados
51     for(id_op = 0; id_op < N_OPERACIONES; id_op = id_op + 1)
52     begin
53
54         #50
55         boton = 3'b100;
56         case(id_op)
57             4'd0: switch = ADD;
58             4'd1: switch = SUB;
59             4'd2: switch = AND;
60             4'd3: switch = OR;
61             4'd4: switch = XOR;
62             4'd5: switch = SRA;
63             4'd6: switch = SRL;
64             4'd7: switch = NOR;
65         endcase
66
67         #50
68         boton = 3'b000;
69     end
70
71     #1200;
72     $display("----- OK! -----");
73     $finish();
74 end
75
76 //inicio el modulo top que, asu vez,
77 //instancia la ALU
78 top
79 #(
80     .N_BITS(N_BITS)
81 )
82 u_top
83 (
```

```

84     .i_switch    (switch),
85     .i_boton     (boton),
86     .i_clock      (clk),
87     .o_leds       (leds)
88 );
89
90 //genera el clock
91 always #10 clk = ~clk;
92 endmodule

```

2.2.3. Simulación

En este caso se realizó lo mismo que en la sección 2.1.3.

 


Figura 6: Simulación de comportamiento: 'top'.

En la Fig. 6 se observa que todos los cambios de valor en la salida 'o_leds' ocurren con el flanco positivo del *clock*.

Los símbolos 'XXXXXXXX' indican que al iniciar la ejecución, los valores son desconocidos, y por lo tanto, inválidos.

 


Figura 7: Simulación post-síntesis con *timing*: 'top'.

La Fig. 7 muestra el resultado de la simulación post-síntesis con *timing*, donde los valores desconocidos, si bien siguen presentes, permanecen durante un tiempo menor en todas las variables, en comparación a la simulación de comportamiento realizada anteriormente. También se ven los retardos generados en la salida, de forma que los cambios en la misma ya no coinciden con el flanco positivo del *clock*.

3. Cálculo de frecuencia máxima

Para obtener el valor de la máxima frecuencia a la que puede trabajar el circuito se tomaron los tiempos de *setup* para cada uno de los botones. Los valores son:

- Tiempo de retardo entre que se presiona el primer botón y el dato está disponible en la ALU:

$$t_{setup_A} = 2,52 [ns]$$

- Tiempo de retardo entre que se presiona el segundo botón y el dato está disponible en la ALU:

$$t_{setup_B} = 12,52 [ns]$$

- Tiempo de retardo entre que se presiona el tercer botón y el resultado está disponible:

$$t_{setup_R} = 16,662 [ns]$$

Sumando los tiempos mencionados, se obtiene el tiempo del *clock*:

$$t_{clock} = t_{setup_A} + t_{setup_B} + t_{setup_R}$$

$$t_{clock} = 2,52 + 12,52 + 16,662$$

$$t_{clock} = 31,702 [ns]$$

Finalmente, el periodo del *clock* es:

$$T_{clock} = 31,54 [MHz] \quad (1)$$

4. Conclusiones

El diseño de los módulos no resultó complejo, pero se tuvo problemas con las simulaciones del *testbench* de la ALU, que en un principio no tenían diferencia, ya que todos los cambios de variable ocurrían simultáneamente con el flanco positivo del *clock*. Por este motivo, se cambió la placa ‘*Basys 3*’ por una ‘*Spartan 7*’. Finalmente, el problema resultó ser el diseño que se estaba utilizando.